

Actuadores



A.2.2 Actividad de aprendizaje

Realizar un sistema de control de arranque y encendido para un actuador eléctrico a través de un circuito electrónico, utilizando un simulador, un **Temporizador NE55s** y un **Motor de DC**.



Instrucciones

- Se sugiere para el desarrollo de la presente actividad, utilice uno de los siguientes simuladores: [Autodesk Tinkercad](#), [Virtual BreadBoard](#), [Easy EDA](#) por lo cual habrá que familiarizarse antes, e incluso instalarse o registrarse dentro de la plataforma.
- Toda actividad o reto se deberá realizar utilizando el estilo **Markdown con extension .md** y el entorno de desarrollo VSCode, debiendo ser elaborado como un documento **single page**, es decir si el documento cuanta con imágenes, enlaces o cualquier documento externo debe ser accedido desde etiquetas y enlaces, y debe ser nombrado con la nomenclatura **A2.2_NombreApellido_Equipo.pdf**.
- Es requisito que el .md contenga una etiqueta del enlace al repositorio de su documento en GITHUB, por ejemplo **Enlace a mi GitHub** y al concluir el reto se deberá subir a github.
- Desde el archivo **.md** exporte un archivo **.pdf** que deberá subirse a classroom dentro de su apartado correspondiente, sirviendo como evidencia de su entrega, ya que siendo la plataforma **oficial** aquí se recibirá la calificación de su actividad.
- Considerando que el archivo .PDF, el cual fue obtenido desde archivo .MD, ambos deben ser idénticos.
- Su repositorio además de que debe contar con un archivo **readme.md** dentro de su directorio raíz, con la información como datos del estudiante, equipo de trabajo, materia, carrera, datos del asesor, e incluso logotipo o imágenes, debe tener un apartado de contenidos o índice, los cuales realmente son ligas o **enlaces a sus documentos .md**, *evite utilizar texto* para indicar enlaces internos o externo.
- Se propone una estructura tal como esta indicada abajo, sin embargo puede utilizarse cualquier otra que le apoye para organizar su repositorio.

```
- readme.md
- blog
  - C2.1_x.md
  - C2.2_x.md
- img
- docs
  - A2.1_x.md
  - A2.2_x.md
```




Desarrollo


1.Utilice el siguiente listado de materiales para la elaboración de la actividad

Cantidad	Descripción
----------	-------------

Cantidad	Descripción
1	Circuito integrado LM555
1	Capacitor electrolítico de 47uf
1	Condensador cerámico de 10nf
1	Fuente de voltaje de 9V
1	Transistor de poder TIP122
1	Diodo 1N4001 o equivalente
1	Mini Motor DC
3	Resistencias 680,1k,10k Ohmios de 1/4w
1	Pulsador de disparo
1	Diodo Led Rojo

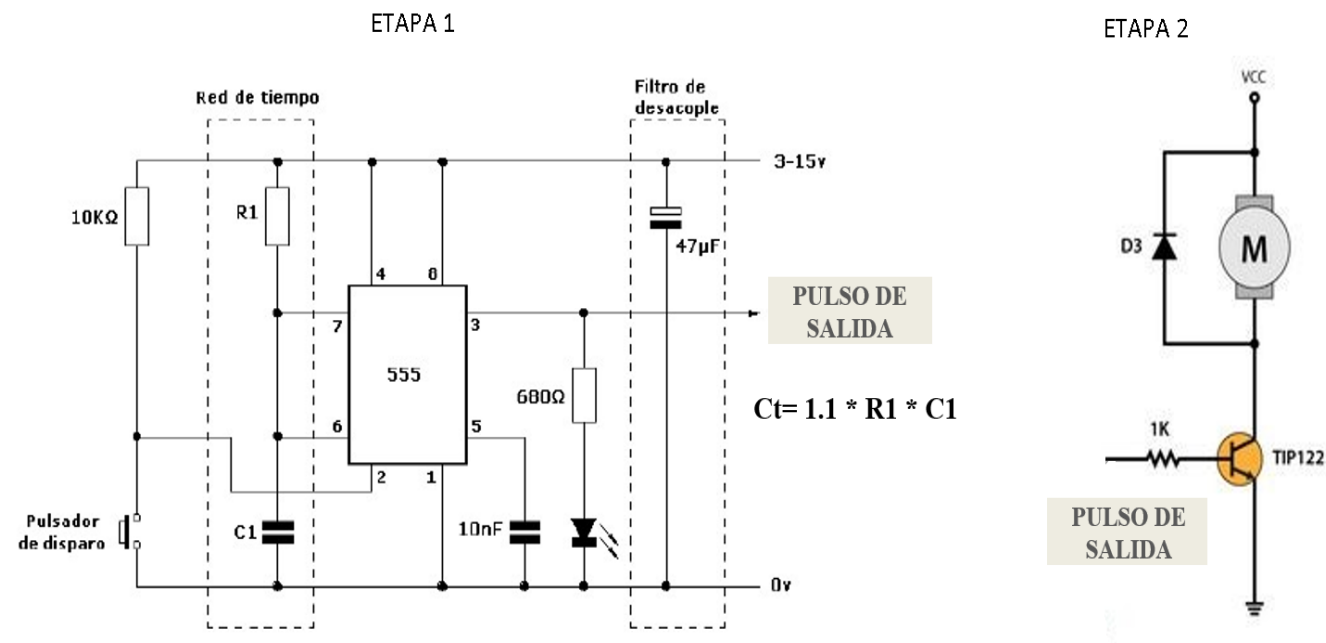2. Utilice el circuito electrónico de la imagen siguiente y ensamble la etapa 1 dentro del simulador.



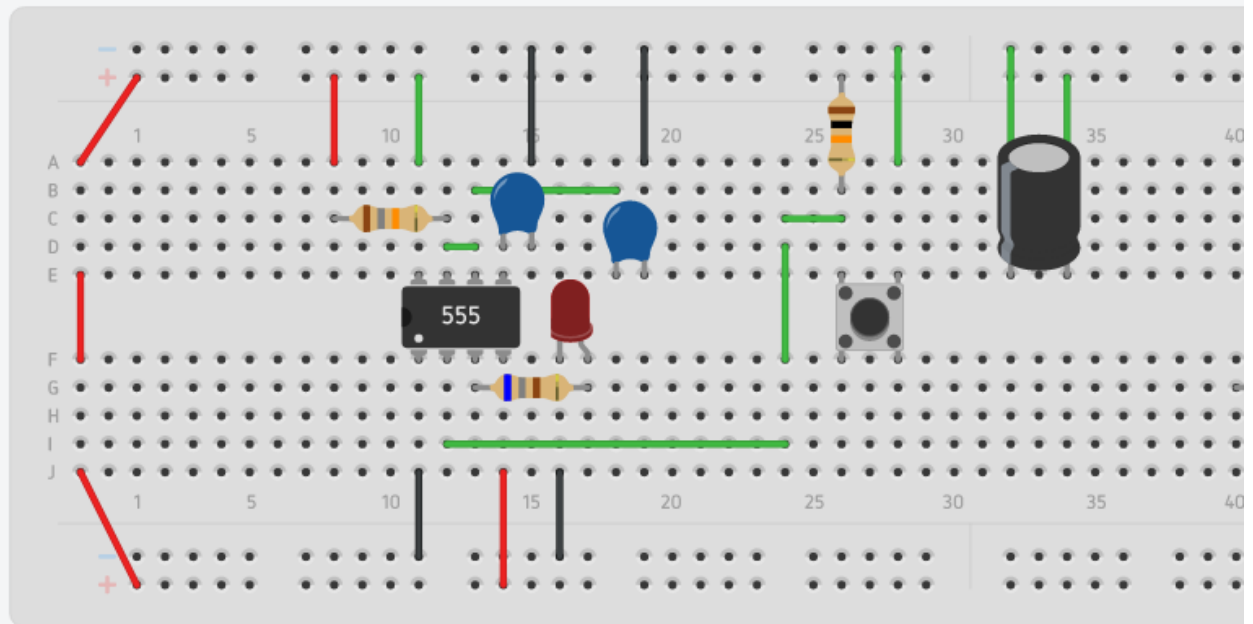

3. Como se podrá observar en el circuito anterior existe un area identificada como "Red de tiempo" y otra "Filtro de desacople", **explique el proposito de ambos terminologias.**

- **Red de tiempo:** La red de tiempo es donde se va a modificar los valores de la resistencia y el capacitor para asi el led dure el tiempo que se desea para la practica.
- **Filtro de desacople:** Se utiliza para conducir corriente alterna alrededor de un componente o un grupo de componentes. Se ocupa del ruido, al ayudar a crear una señal de corriente continua más limpia. Al llevar las señales de CA a tierra, todo el ruido de una señal de CC se elimina de forma efectiva.

4. Continuando con la imagen anterior, observe se muestra la ecuación $Ct = 1.1 * R1 * C1$, la cual es utilizada para establecer el tiempo de **encendido del pulso de salida**. Basándose en esa ecuación anterior calcule los valores de **R1 y C1** si se desea mantener encendido el pulso de salida, dada las 3 condiciones requeridas en la tabla anexa.

Numero	Condición	Valor de R1	Valor de C1
1	3 segundos	18K ohms	160µf
2	5 segundos	20k Ohms	228µf
3	8 segundos	33K ohms	221µf

Operaciones

Formula

$$Ct = 1.1 * R1 * C1$$

- **3 segundos**

$$R1 = 18K \text{ ohms}$$

$$C1 = 160 \text{ Mf}$$

$$Ct = 1.1 * 18,000 * 0.000160 = \mathbf{3.16 \text{ seg}}$$

- **5 segundos**

$$R1 = 20k \text{ ohms}$$

$$C1 = 228 \text{ Mf}$$

$$Cf = 1.1 * 20,000 * 0.000228 = \mathbf{5.016 \text{ seg}}$$

- **8 Segundos**

$$R1 = 33K \text{ ohms}$$


$$C1 = 221 \text{ Mf}$$

$$Ct = 1.1 * 33,000 * 0.000221 = \mathbf{8.02 \text{ seg}}$$

5. Una vez que se halla completado la tabla anterior, inicie la simulación para cualquiera de las tres condiciones y observe el comportamiento del Led; **explique su observación.**

- Para iniciar el encendido del led se debe presionar el botón lo cual conlleva que pasado el tiempo el cual le asignemos con los valores de R1 y C1 este se apaga.

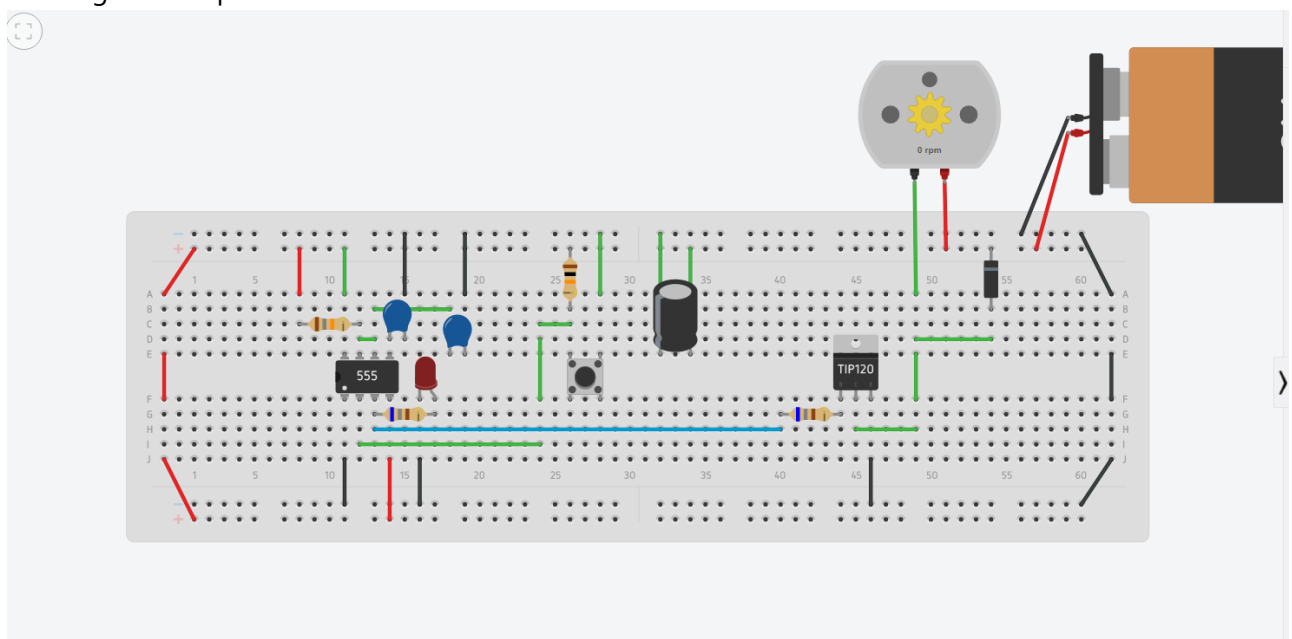6. Ensamble la etapa 2 e integre la terminal del pulso de salida a la entrada de la base del transistor de esta segunda etapa.



7. Una vez concluido el paso anterior, elija una de las 3 condiciones registradas en la tabla anterior y observe el comportamiento del motor DC; **explique su observación.**

- Al presionar el botón el led enciende con ello el motor empieza a trabajar durante el tiempo que led esté encendido una vez este se apague el motor dejara de seguir su marcha.
8. Una vez que el tiempo de encendido del pulso de salida de la etapa 1 se completo, **que sucede con el motor DC? Explique la razon de este comportamiento?**
- El circuito 555 deja de enviar la señal lo cual hace que el transistor ya no recibe ninguna señal los cual provoca que el motor ya no siga trabajando y termina deteniéndose.
 -
9. Conclusiones
- **Diaz Navarro Alejandro:** Anteriormente nunca había manipulado un integrado en este caso el 555, esta es la primer ocasión en que me toca trabajar con uno de esto y me ayudó para comprender como este trabaja junto con los demás componentes, y cómo modificando los valores en determinados componentes estos provocan el tiempo de apagado del led y asu vez como el 555 una vez deja de enviar la señal al motor provoca que este deje de trabajar.
 - **Rodríguez Báez Vanessa Marlenne:** En esta practica se trabajo con un temporizador 555 el cual controla el tiempo de encendido de uno o varios componentes, esta practica la verdad si me ayudo muchísimo al momento de volver a recordar el como era trabajar con este temporizador, al igual con el transistor lo cual es muy fácil su uso ya que cada patita tiene su propósito y su conexión se me hizo muy fácil en la que batalle fue en la conexión del 555.
 - **Soria Márquez Guillermo:** En esta practica se trabajo con el temporizador 555 y con un motor de corriente directa, al principio yo no sabia cual era la funcionalidad de cada patita. Yo nunca habia trabajado con este temporizador pero me di cuenta que distribuye la señal con respecto al tiempo, en este caso el LED utilizado en la etapa 1 duro 3 segundos encendido y porteriormente se apago, cuando le agregamos la etapa 2 el motor tenia el mismo comportamiento que el led y funcionaban simultaneamente.

10. Evidencia

The screenshot shows a Google Meet window. The main area displays a presentation slide with the text "Estás presentando para todos" and a button "Dejar de presentar". The slide also features a green square icon with a white arrow pointing up. Below the slide, there are two circular video thumbnails of participants: Alejandro Diaz Nava and Guillermo Soria Marquez. On the right side, a sidebar titled "Detalles de la reunión" shows a list of participants: vanessa rodriguez (Tú), vanessa rodriguez (Tu presentación), ALEJANDRO DIAZ NAVA, and GUILLERMO SORIA MARQUEZ. The bottom right corner of the window shows the system clock: 08:16 p. m. martes 27/10/2020.

Circuit design Daring Snaget | Ti... Facebook

Slack | zerox | ITN_SistemasProgramables

Meet - qvn-rhoh-oqq

https://app.slack.com/client/T018PEE2NLD/G01AV2KBNQL

Buscar en ITN_SistemasProgramables

ITN_SistemasProgramables

Menciones y reacciones

Más

Canales

general

varios

zerox

Añadir canales

Mensajes directos

Slackbot

VANESSA MARLENNE RODRIGUEZ BAEZ

Añadir compañeros de equipo

zerox

Añadir un tema

4

No sincronizando

http://www.geekbotelectronics.com/producto/led-difuso-rojo-5-mm/

VANESSA MARLENNE RODRIGUEZ BAEZ 11:49

Imagen de iOS

Cuentas

3 días

Pi	Ci
10.125	10.125
12.5	12.5
25.125	25.125

2 días

Pi	Ci
10.125	10.125
12.5	12.5
25.125	25.125

1 día

Pi	Ci
10.125	10.125
12.5	12.5
25.125	25.125

https://meet.google.com/qvn-rhoh-oqq

Meet

Real-time meetings by Google. Using your browser, share your video,

Enviar mensaje a zerox

B I + - < > < > < >

Aa @ ☺ ☹

The screenshot shows a Slack window with the channel 'zerox'. A message from ALEJANDRO DIAZ NAVA is visible, containing a Google Meet link and a link to an Altium article titled '¿Los Condensadores de Desacople se Deben Colocar Antes o Después del Circuito?'. The article text states: '¿Los condensadores de desacople se deben colocar antes del circuito o puede aplicarse un enfoque de "menos es más"? (30 kB)'. Below the text is a photo of a circuit board with a capacitor and wires. The Slack interface shows a sidebar with channels and a search bar.

Rubrica

Criterios	Descripción	Puntaje
Instrucciones	Se cumple con cada uno de los puntos indicados dentro del apartado Instrucciones?	10
Desarrollo	Se respondió a cada uno de los puntos solicitados dentro del desarrollo de la actividad?	60
Demostración	El alumno se presenta durante la explicación de la funcionalidad de la actividad?	20
Conclusiones	Se incluye una opinión personal de la actividad por cada uno de los integrantes del equipo?	10

[Link Díaz Navarro Alejandro](#)

[Link Rodríguez Báez Vanessa Marlenne](#)

[Link Soria Márquez Guillermo](#)